

Este ejercicio se debe **resolver y entregar** en un solo archivo imagen o PDF por el campus virtual de la materia, en la tarea de la semana pertinente. Se recomienda **cronometrar el tiempo** que lleva realizarlo, en este caso el tiempo esperado es de menos de **50 minutos**.

Semana 1 - Mallas

Por medio del método de mallas calcule la corriente de la fuente de 8 V .

Es necesario plantear claramente las ecuaciones de las 3 mallas y expresar el valor de las 3 corrientes de malla i_1 , i_2 e i_3 .

